




Logique combinatoire

A. M'zoughi

Etude de l'additionneur (1/2)

Addition : opération la plus fréquemment réalisée dans un calculateur → l'optimiser au maximum.

 ❖ **Addition de 2 nombres A et B codés sur n bits chacun**




- *Etudier directement un additionneur de 2 nombres de 32 bits **est possible mais très complexe !!!***
- ***Remarque :** excepté le rang 0, pour tout rang i ($i=1 \dots n-1$) on a effectué à chaque fois la somme de 3 bits (a_i , b_i et r_i report provenant du rang $i-1$) et on a produit 2 bits (S_i et r_{i+1})*

Etude de l'additionneur (2/2)

❖ Autre approche :

 - pour simplifier il suffit de ramener l'étude à celle d'un additionneur 3 bits.
- ensuite pour réaliser un additionneur n bits il suffit de dupliquer la logique n fois.



- **1^{er} CAS :** réaliser un additionneur 3 bits à partir d'un additionneur 2 bits
 - Addition de 2 bits a (plus) b
 - Résultat : 1 bit de somme S et 1 bit de report R



a	b	a plus b	R	S
0	0	00	0	0
0	1	01	0	1
1	0	01	0	1
1	1	10	1	0

Additionneur complet (1/4)

❖ Les équations logiques :

❖ $R = a.b$ $S = \bar{a}.b + a.\bar{b} = a \oplus b$

  - Additionneur 3 bits a (plus) b (plus) r
- Résultat : 1 bit de somme S et 1 bit de report R



➤ 2ème CAS : réaliser directement un additionneur 3 bits

- Additionneur 3 bits a (plus) b (plus) r
- Résultat : 1 bit de somme S et 1 bit de report R

Additionneur complet (2/4)

❖ Table de vérité : simplification partielle

r	a	b	r plus a plus b	R	S
0	0	0	00	0	0
0	0	1	01	0	1
0	1	0	01	0	1
0	1	1	10	1	0
1	0	0	01	0	1
1	0	1	10	1	0
1	1	0	10	1	0
1	1	1	11	1	1

R

ab \ r	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

S

ab \ r	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

$$R = a.b + r.a.\bar{b} + r.a.\bar{b} = a.b + r.(a \oplus b)$$

$$\begin{aligned}
 S &= \bar{a}.\bar{b}.r + \bar{a}.b.\bar{r} + a.\bar{b}.\bar{r} + a.b.r \\
 &= \bar{r}.(\bar{a}.b + a.\bar{b}) + r.(a.\bar{b} + \bar{a}.b) \\
 &= \bar{r}(a \oplus b) + r.(a \oplus b) = a \oplus b \oplus r
 \end{aligned}$$

Additionneur complet (3/4)

❖ Table de vérité : simplification totale

r	a	b	r plus a plus b	R	S
0	0	0	00	0	0
0	0	1	01	0	1
0	1	0	01	0	1
0	1	1	10	1	0
1	0	0	01	0	1
1	0	1	10	1	0
1	1	0	10	1	0
1	1	1	11	1	1

R


ab \ r	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

S

ab \ r	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

$$R = a.b + r.a + r.b$$
 
$$\begin{aligned}
 S &= \bar{a}.\bar{b}.r + \bar{a}.b.\bar{r} + a.\bar{b}.\bar{r} + a.b.r \\
 &= \bar{r}.(\bar{a}.b + a.\bar{b}) + r.(a.\bar{b} + \bar{a}.b) \\
 &= \bar{r}(a \oplus b) + r.(a \oplus b) = a \oplus b \oplus r
 \end{aligned}$$





Additionneur complet (4/4)

❖ Réalisation avec des opérateurs NON ET (NAND)


$$\begin{aligned} S &= \overline{a.b.r} + \overline{a.b.r} + \overline{a.b.r} + \overline{a.b.r} \\ &= \overline{(a.b.r).(a.b.r).(a.b.r).(a.b.r)} \\ &= ((a/a)/(b/b)/r)/((a/a)/b/(r/r))/(a/(b/b)/(r/r))/(a/b/r) \end{aligned}$$
 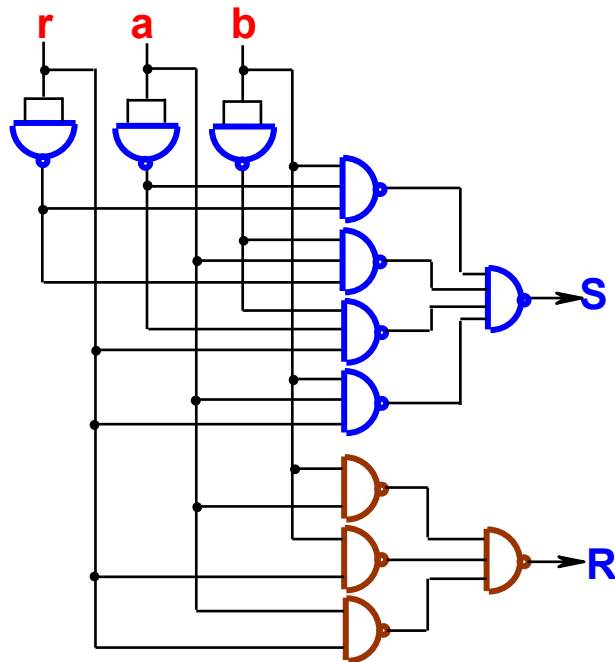
$$\begin{aligned} R &= \overline{a.b} + \overline{r.a} + \overline{r.b} \\ &= \overline{(a.b).(r.a).(r.b)} \\ &= (a/b)/(r/a)/(r/b) \end{aligned}$$



Additionneur à report en cascade (Ripple carry)

 ❖ Additionneur n bits à partir d'un additionneur complet 1 bit



☺ Le plus simple à réaliser

☹ Le moins performant (très lent)

- Dans le cas où $n=32$, le résultat n'est obtenu qu'après la traversée :
 - De 65 couches logiques (additionneur complet conçu à partir de 2 demi-additionneurs)
 - 64 couches logiques (additionneur complet conçu directement)

Additionneur à report anticipé (Carry look-ahead)

- ❖ Calculer R_i en fonction des bits a_i , b_i et les bits de rang inférieurs jusqu'à a_0 , b_0 et r_0 (report entrant initial)
- ❖ Le report pour un additionneur complet est égal :

$$R = ab + ra + rb = ab + r(a + b) = ab + r(a \oplus b)$$



- ❖ $R = 1$ ssi une des deux conditions suivantes est vérifiée :

- $a = b = 1$ quelque soit r → alors il y a génération systématique d'un report → on définit un terme dit de génération :

$$G = a.b$$


- a ou $b = 1$ et $r = 1$ → alors il y a propagation du report → on définit un terme dit de propagation :

$$P = a \oplus b$$

  

Réalisation des termes de génération et de propagation

 - ❖ L'équation peut se mettre sous la forme : $R_i = G_i + P_i \cdot r_i$
- ❖ L'équation de la Somme : $S_i = a_i \oplus b_i \oplus r_i$




Equations logiques des reports

❖ Addition à report anticipé de 2 nombres de 4 bits chacun

➤ **A** → $a_3 \ a_2 \ a_1 \ a_0$

➤ **B** → $b_3 \ b_2 \ b_1 \ b_0$

 

- Le circuit de rang 0 nous donne les termes G_0 et $P_0 \Rightarrow R_0 = G_0 + P_0 r_0$ avec (r_0 = report initial)
- Le circuit de rang 1 nous donne les termes G_1 et $P_1 \Rightarrow R_1 = G_1 + P_1 r_1$ avec ($r_1 = R_0$)
- Le circuit de rang 2 nous donne les termes G_2 et $P_2 \Rightarrow R_2 = G_2 + P_2 r_2$ avec ($r_2 = R_1$)
- Le circuit de rang 3 nous donne les termes G_3 et $P_3 \Rightarrow R_3 = G_3 + P_3 r_3$ avec ($r_3 = R_2$)
- En remplaçant les r_i par leur valeur :

$$R_0 = G_0 + P_0.r_0$$


$$R_1 = G_1 + P_1.r_1 = G_1 + P_1.(G_0 + P_0.r_0) = G_1 + P_1.G_0 + P_1.P_0.r_0$$

$$R_2 = G_2 + P_2.r_2 = G_2 + P_2.(G_1 + P_1.G_0 + P_1.P_0.r_0) = G_2 + P_2.G_1 + P_2.P_1.G_0 + P_2.P_1.P_0.r_0$$

$$R_3 = G_3 + P_3.r_3 = G_3 + P_3.(G_2 + P_2.G_1 + P_2.P_1.G_0 + P_2.P_1.P_0.r_0)$$


$$= G_3 + P_3.G_2 + P_3.P_2.G_1 + P_3.P_2.P_1.G_0 + P_3.P_2.P_1.P_0.r_0$$

 Additionneur rapide à report anticipé de 4 bits



Additionneur 32 bits à report anticipé

 ❖ Exemple addition de 2 nombres X et Y de 32 bits chacun



Le report R₀ issu des bits de poids faibles se propage à travers 17 couches d'opérateurs

Addition à report anticipé à plusieurs niveaux (1/8)

- ❖ L'équation du report sortant de l'additionneur 4 bits à report anticipé est la suivante :

$$R3 = G3 + G2.P3 + G1.P3.P2 + G0.P3.P2.P1 + P3.P2.P1.P0.r0$$


- ❖ R3 dépend :

- D'un terme de génération : $G = G3 + G2.P3 + G1.P3.P2 + G0.P3.P2.P1$
- D'un terme de propagation : $P = P3.P2.P1.P0$

- ❖ On peut donc écrire R3 sous la forme : $R3 = G + P.r0$


Addition à report anticipé à plusieurs niveaux (2/8)

Schéma de l'additionneur 4 bits à report anticipé modifié

 

Addition à report anticipé à plusieurs niveaux (3/8)

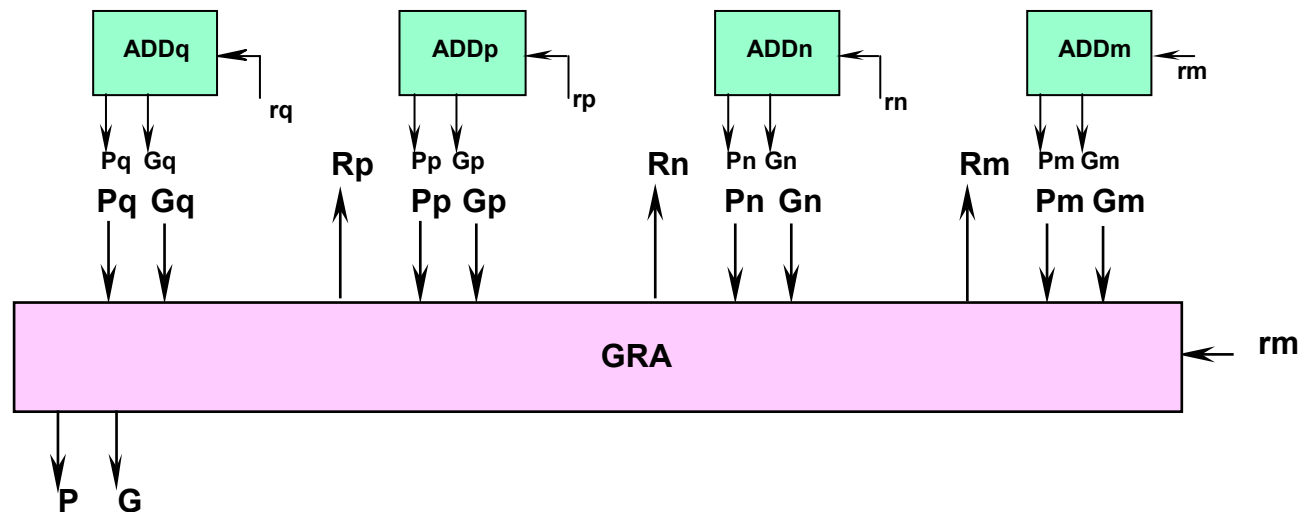- ❖ On peut avec des circuits dits générateurs de report anticipé monter des additionneurs modifiés 4 bits pour améliorer la performance



- ❖ On a :
 - $R_m = G_m + P_m.r_m$
 - $R_n = G_n + P_n.r_n$ avec $r_n = R_m$
 - $R_p = G_p + P_p.r_p$ avec $r_p = R_n$
 - $R_q = G_q + P_q.r_q$ avec $r_q = R_p$

Addition à report anticipé à plusieurs niveaux (4/8)

❖ On a

- $R_m = G_m + P_m.rm$
- $R_n = G_n + P_n.rn$ avec $rn = R_m$
- $R_p = G_p + P_p.rp$ avec $rp = R_n$
- $R_q = G_q + P_q.rq$ avec $rq = R_p$

❖ En remplaçant le report entrant de rang $i+1$ par les reports sortant de rang i

- $R_m = G_m + P_m.rm$
- $R_n = G_n + P_n.(G_m + P_m.rm) = G_n + G_m.P_n + P_m.P_n.rm$
- $R_p = G_p + P_p.(G_n + G_m.P_n + P_m.P_n.rm) = G_p + G_n.P_p + G_m.P_n.P_p + P_m.P_n.P_p.rm$
- $R_q = G_q + P_q.(G_p + G_n.P_p + G_m.P_n.P_p + P_m.P_n.P_p.rm)$
 $= G_q + G_p.P_q + G_n.P_p.P_q + G_m.P_n.P_p.P_q + P_m.P_n.P_p.P_q.rm$


❖ On peut encore R_q sous la forme : $R_q = \mathcal{G} + \mathcal{P}.rm$

- avec $\mathcal{G} = G_q + G_p.P_q + G_n.P_p.P_q + G_m.P_n.P_p.P_q$
- et $\mathcal{P} = P_m.P_n.P_p.P_q$

Les circuits générateurs de report anticipé permettent à partir de $G_m, P_m, G_n, P_n, G_p, P_p, G_q, P_q$ et rm de fournir en sortie les fonctions de report anticipé R_m, R_n, R_p et R_q


Addition à report anticipé à plusieurs niveaux (5/8)

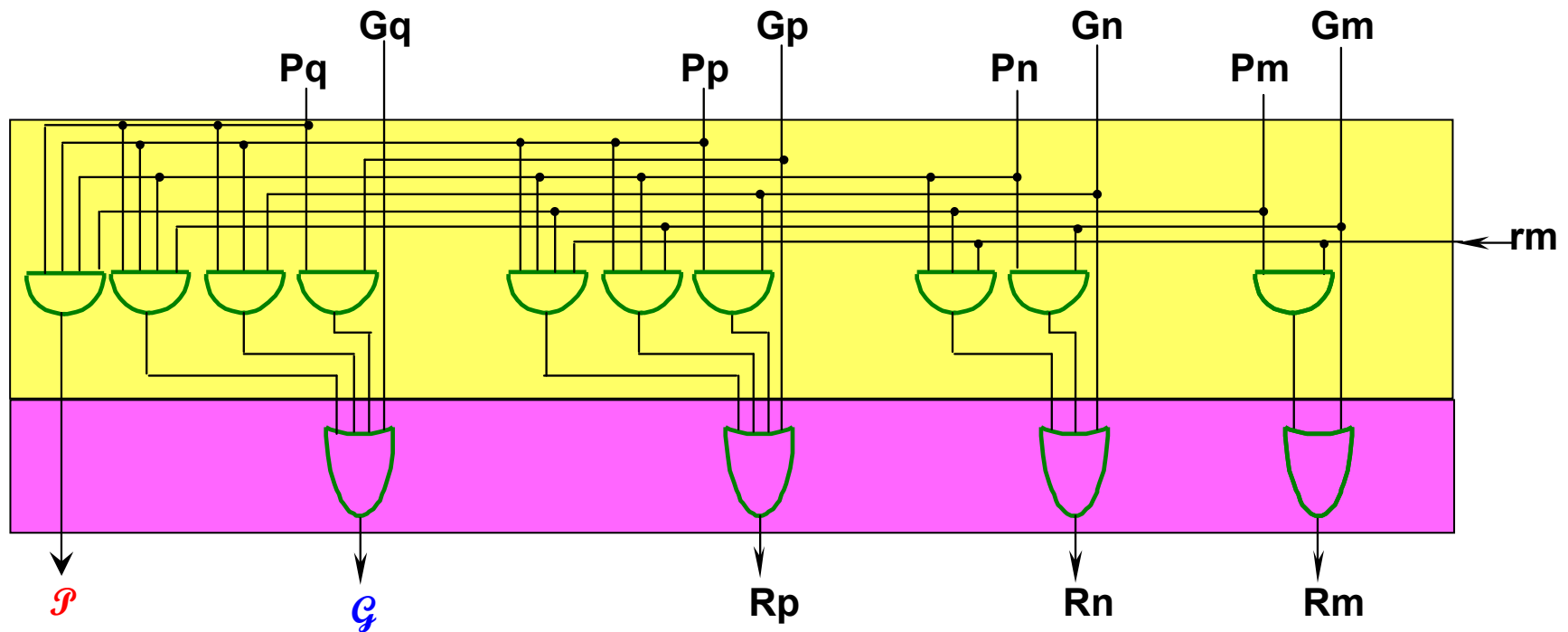❖ Schéma logique du générateur de report anticipé



Addition à report anticipé à plusieurs niveaux (6/8)

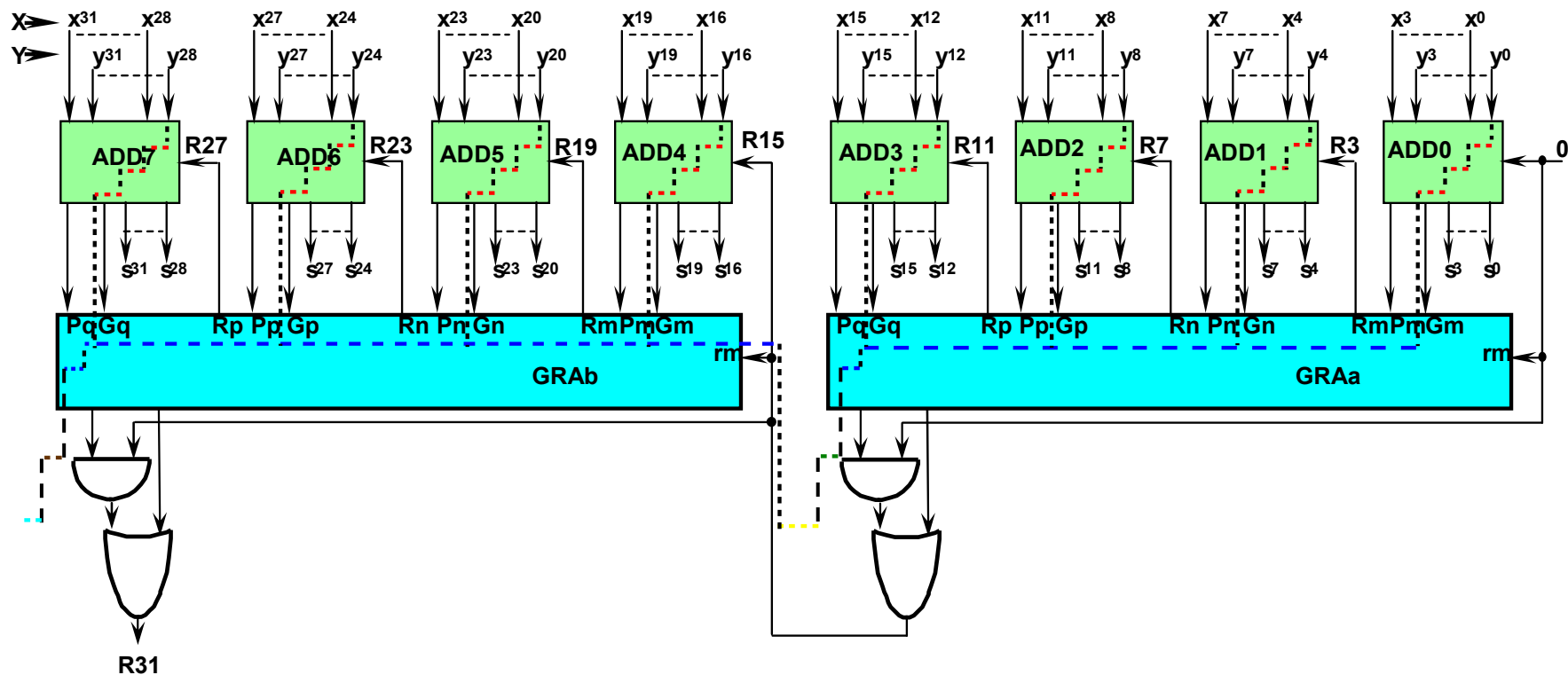
❖ *Deux niveaux* : additionneur 32 bits à 2 niveaux de calcul de report anticipé



9 couches au lieu de 17 avec des additionneurs anticipés monté en cascade

Addition à report anticipé à plusieurs niveaux (7/8)

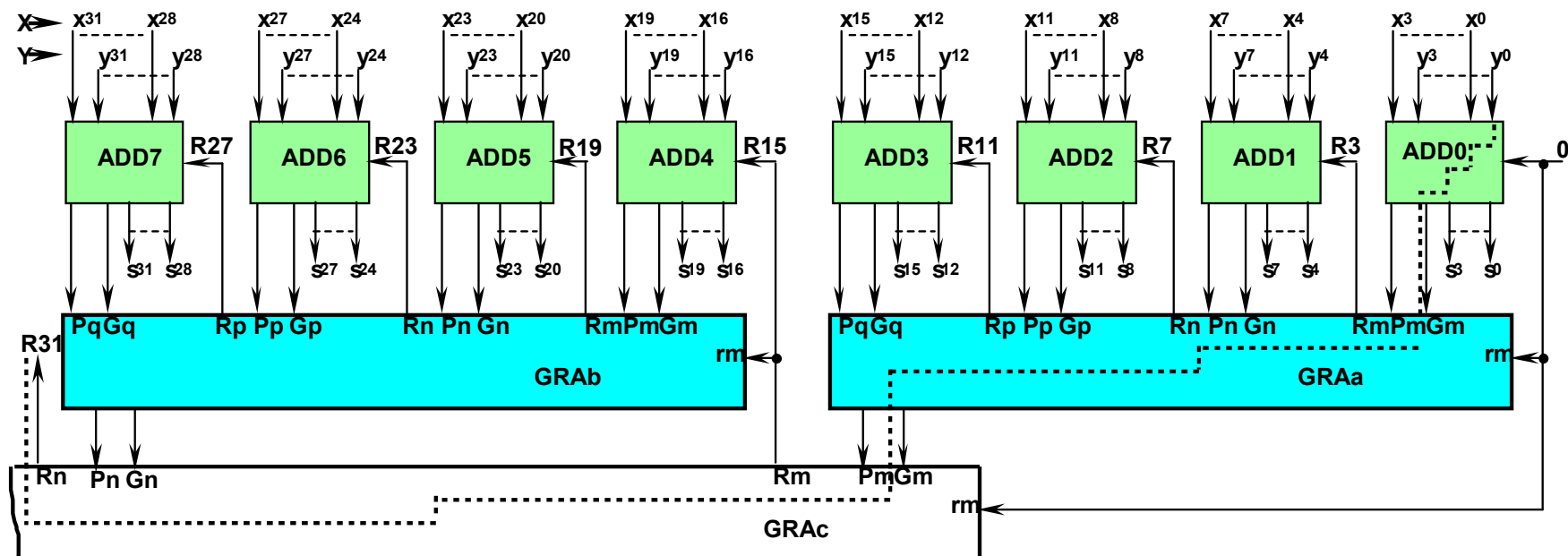❖ *trois niveaux* : additionneur 32 bits à 3 niveaux de calcul de report anticipé



7 couches au lieu de 9 avec des additionneurs anticipés montés en 2 niveaux

Addition à report anticipé à plusieurs niveaux (8/8)

❖ Tableau récapitulatif de la comparaison portant sur le report R0


Addition de 2 nombres	Nombres de couches d'opérateurs			
	8 bits	16 bits	32 bits	64 bits
additionneurs complet avec report en	16(17)	32(33)	64(65)	128(129)
additionneurs à report anticipé (1 niveau)	7	9	17	33
additionneurs à report anticipé (2 niveaux)	-	7	9	19
additionneurs à report anticipé (3 niveaux)	-	-	7	9

Les valeurs entre parenthèses représentent le cas d'un additionneur complet réalisé à partir de deux demi-additionneurs.

Etude du décodeur (1/2)

❖ Un décodeur est un circuit identificateur de minterms, il permet de réaliser la fonction de sélection

 - Il possède n entrées et N sorties tel que $N=2^n$ (en général)
- Il possède une entrée de validation ("Enable")



❖ Table de vérité d'un décodeur de 2 vers 4

E	A1	A0	S0	S1	S2	S3	Remarque
1	X	X	1	1	1	1	Inactif
0	0	0	0	1	1	1	Actif
0	0	1	1	0	1	1	
0	1	0	1	1	0	1	
0	1	1	1	1	1	0	

Etude du décodeur (2/2)


❖ Détermination des fonctions S_0, S_1, S_2, S_3

$$S_0 = E + A_1 + A_0 = \overline{\overline{E + A_1 + A_0}} = \overline{\overline{E} \cdot \overline{A_1} \cdot \overline{A_0}} = (E / E) / (A_1 / A_1) / (A_0 / A_0)$$

$$S_1 = E + A_1 + \overline{A_0} = \overline{\overline{E + A_1 + \overline{A_0}}} = \overline{\overline{E} \cdot \overline{A_1} \cdot A_0} = (E / E) / (A_1 / A_1) / A_0$$


$$S_2 = E + \overline{A_1} + A_0 = \overline{\overline{E + \overline{A_1} + A_0}} = \overline{\overline{E} \cdot A_1 \cdot \overline{A_0}} = (E / E) / A_1 / (A_0 / A_0)$$
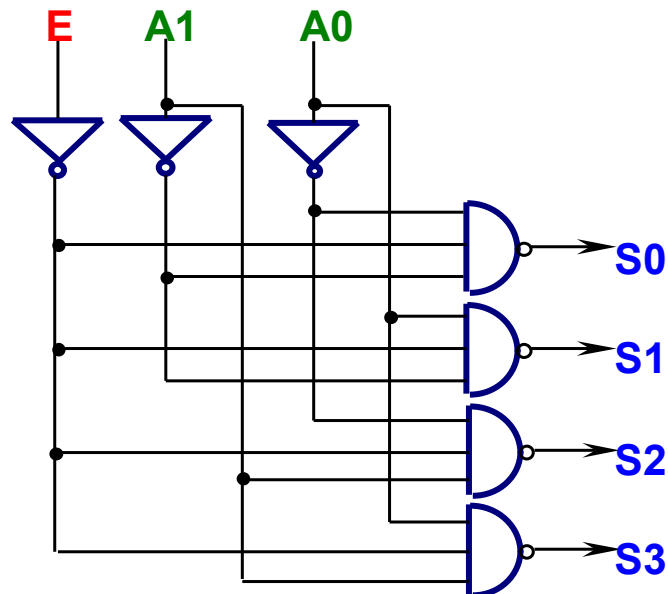
$$S_3 = E + \overline{A_1} + \overline{A_0} = \overline{\overline{E + \overline{A_1} + \overline{A_0}}} = \overline{\overline{E} \cdot A_1 \cdot A_0} = (E / E) / A_1 / A_0$$




Association de décodeurs (1/2)

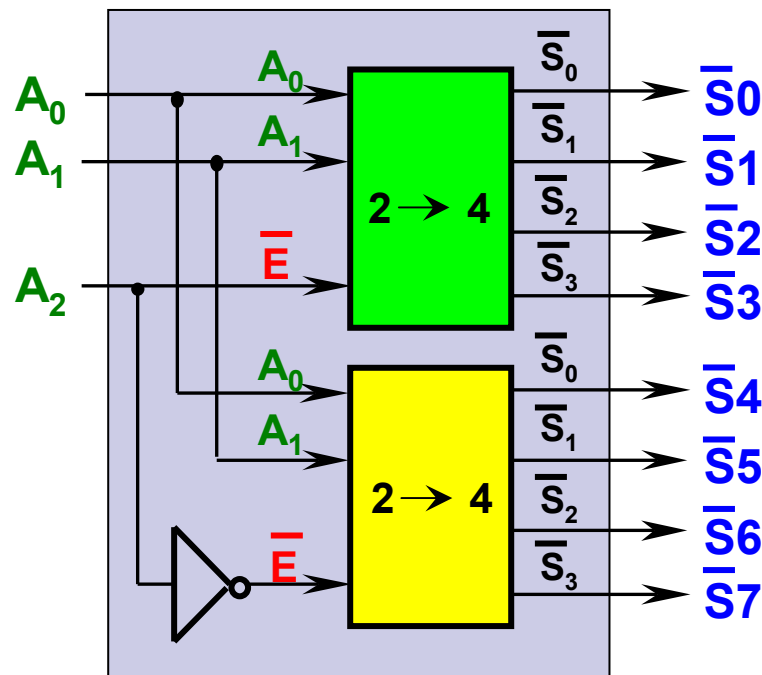- ❖ Le signal de validation permet d'associer 2 décodeurs de 2 vers 4 pour obtenir un décodeur de 3 vers 8



Association de décodeurs (2/2)

❖ Ajout d'un signal de validation global

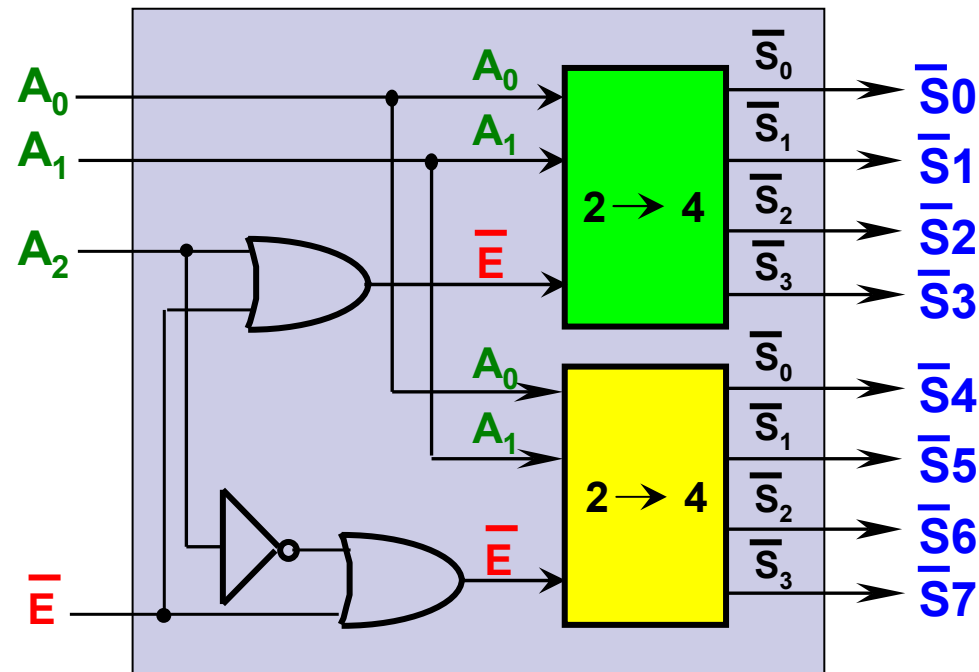


En procédant de façon récursive il est possible d'obtenir un décodeur de taille quelconque !!!

Etude du multiplexeur (1/2)

❖ Un multiplexeur réalise la fonction d'aiguillage il est muni de :

 - N entrées (voies) d'informations et n entrées (lignes) de contrôle, tel que $N = 2^n$
 - Une sortie (voie) d'information
 - Les lignes de contrôles permettent d'indiquer le numéro de l'entrée (voie) à aiguiller vers la sortie
- Exemple : Multiplexeur de 4 vers 1




A_1	A_0	S
0	0	E_0
0	1	E_1
1	0	E_2
1	1	E_3

$$S = \overline{A_1} \cdot \overline{A_0} \cdot E_0 + \overline{A_1} \cdot A_0 \cdot E_1 + A_1 \cdot \overline{A_0} \cdot E_2 + A_1 \cdot A_0 \cdot E_3$$


Etude du multiplexeur (2/2)


❖ Schéma du multiplexeur de 4 vers 1

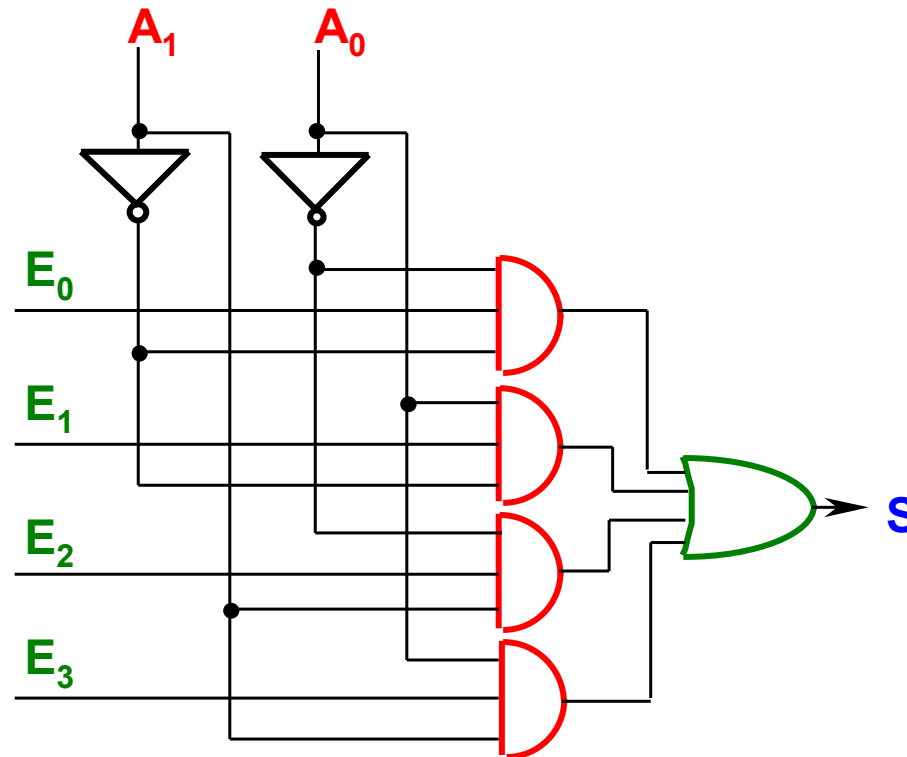

Association de multiplexeurs

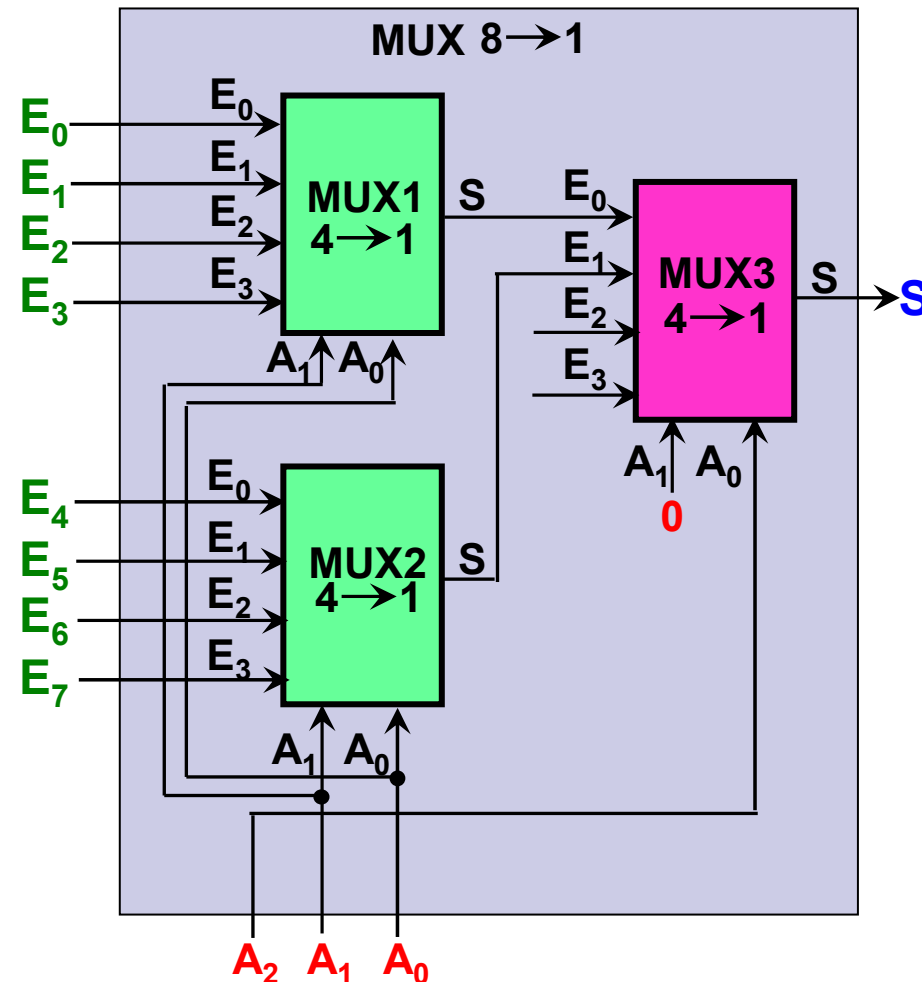- ❖ Réalisation d'un multiplexeur de 8 vers 1 à partir de 3 multiplexeurs de 4 vers 1



 

FIN